
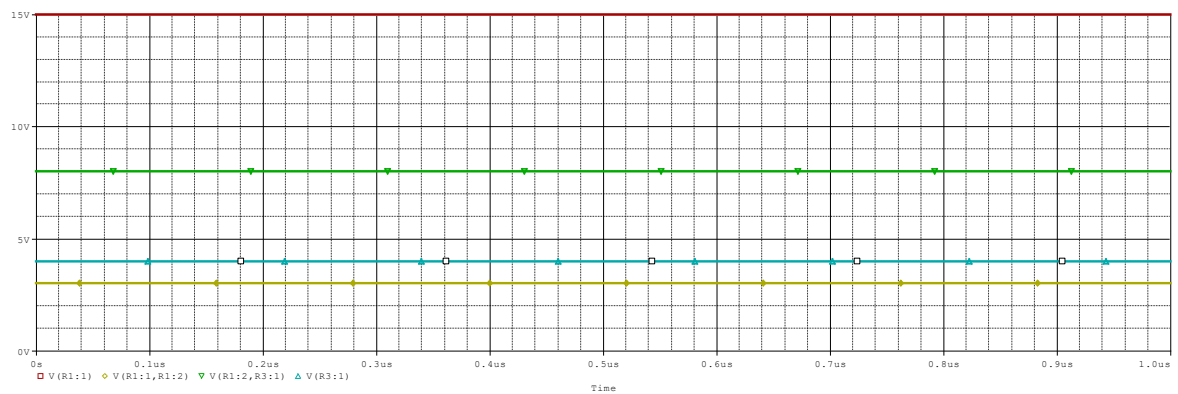
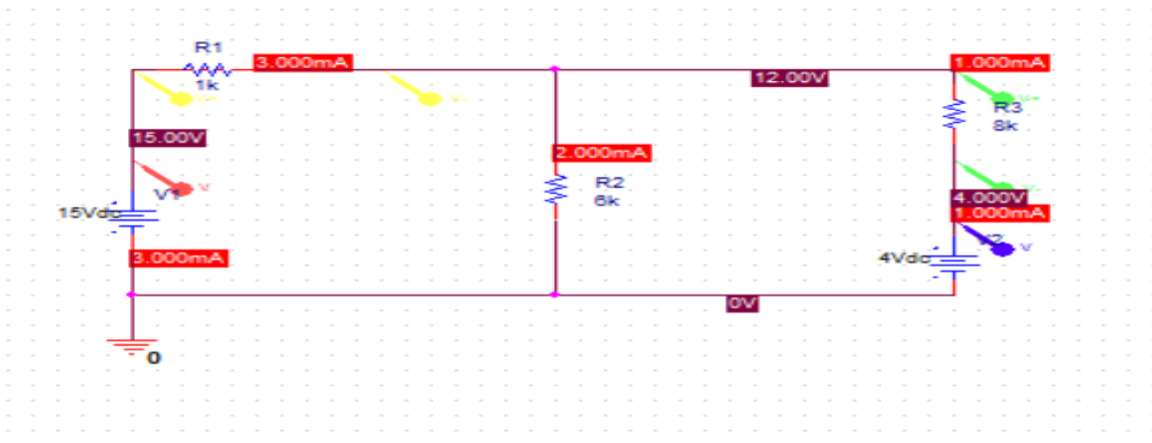


Compte rendu du TP1 : GANA + EL DEBES

Exercice 1 :

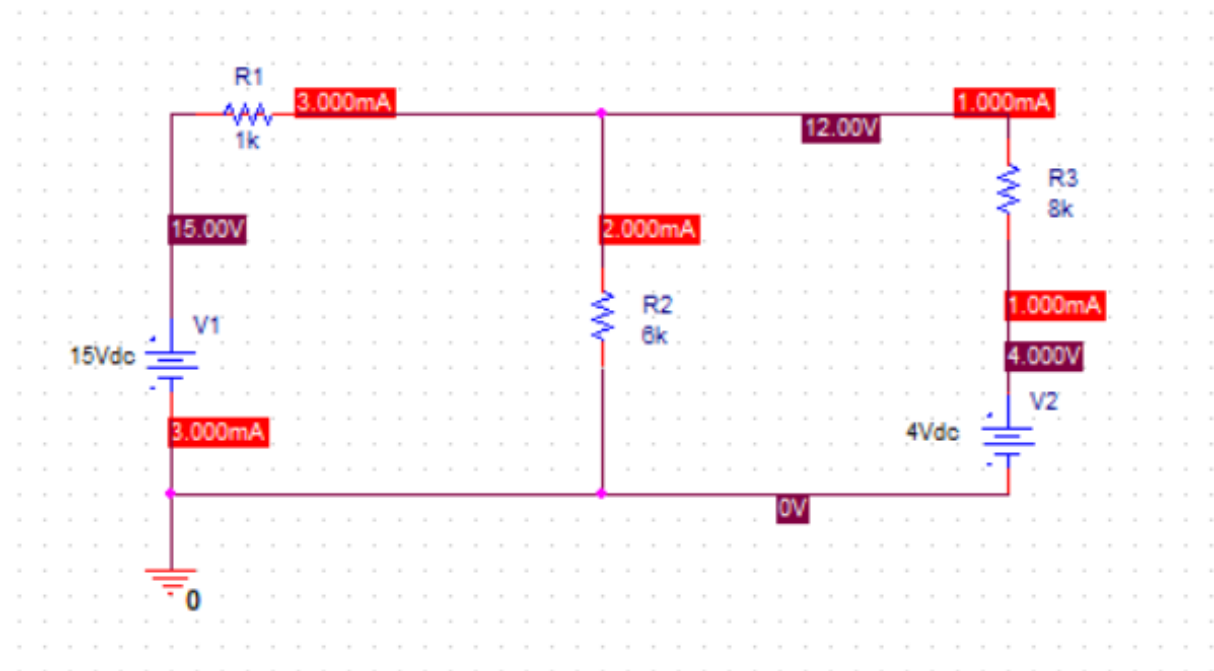

Loi d'Ohm:

$$U = R \cdot I$$

$$U_1 = 1000 \cdot 3 \cdot 10^{-3}$$

$$U_1 = 3V$$

Lois de Kircchoff :

Loi des nœuds :

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$3000 = 1000 + 2000$$

Loi des mailles :

$$\text{On cherche } U_2 = R_2 \cdot I_2$$

$$U_2 = 6000 \cdot 2 \cdot 10^{-3}$$

$$U_2 = 12V$$

$$\text{D'après la loi des mailles, } -U + U_1 + U_2 = 0$$

$$\text{Donc } U_1 = U - U_2$$

$$U_1 = 15 - 12 = 3V$$


$$\text{De même, } -U + U_1 + U_3 + U_4 = 0$$


$$\text{Donc } U_3 = U - U_1 - U_4 = 15 - 3 - 4$$

$$U_3 = 8V$$

Grâce à la fonction simulation, on obtient la valeur de la tension aux bornes de la résistance R3 : 4V

Exercice 2 :

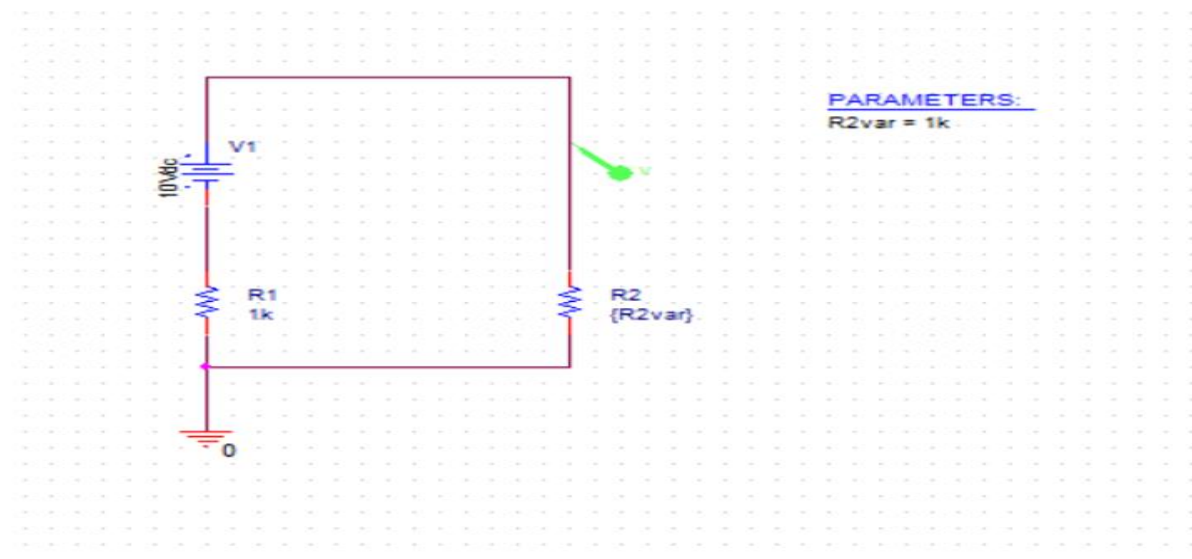


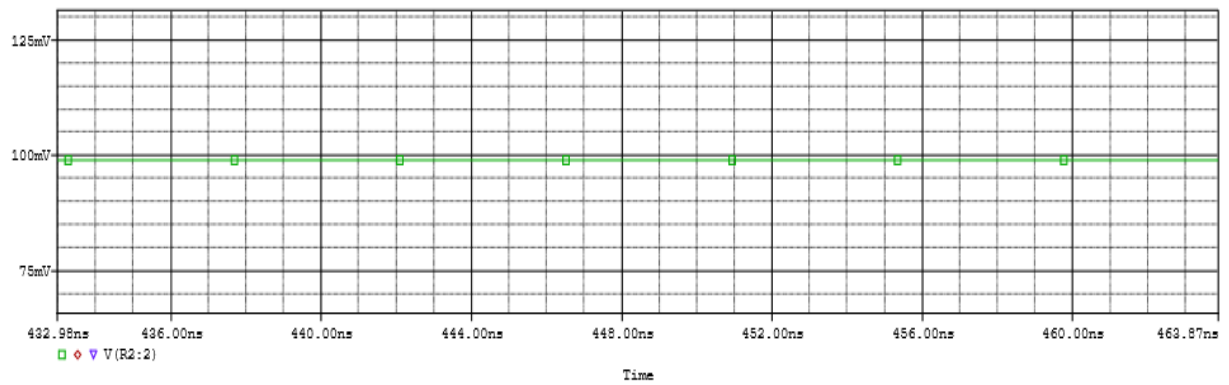

$$U_2 = \left[\frac{R_{2var}}{R_1 + R_{2var}} \right] \cdot V_1$$


$R_{2var} = 10 \text{ ohm}$
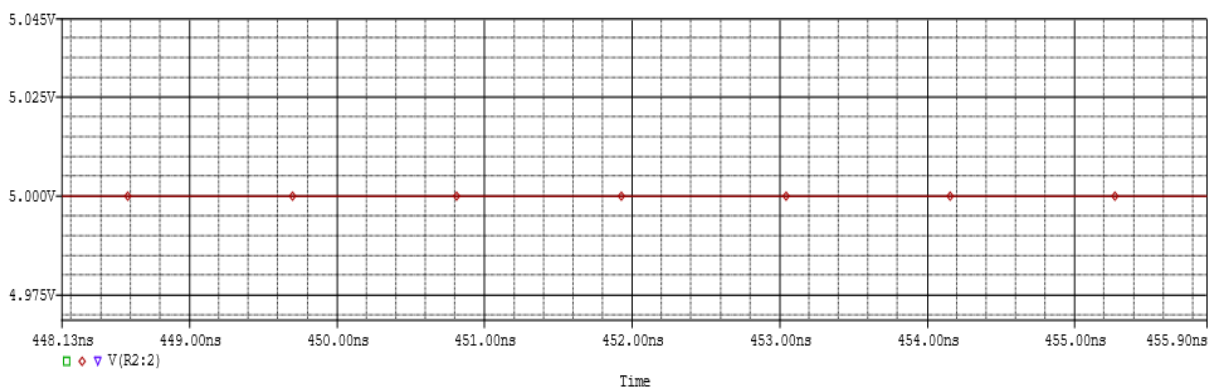
$$U_2 = 10 \cdot \left(\frac{10}{1000 + 10} \right) = 0.0999 \text{ V} = 99 \text{ mV}$$




$R_{2var} = 1000 \text{ ohm (1k ohm)}$
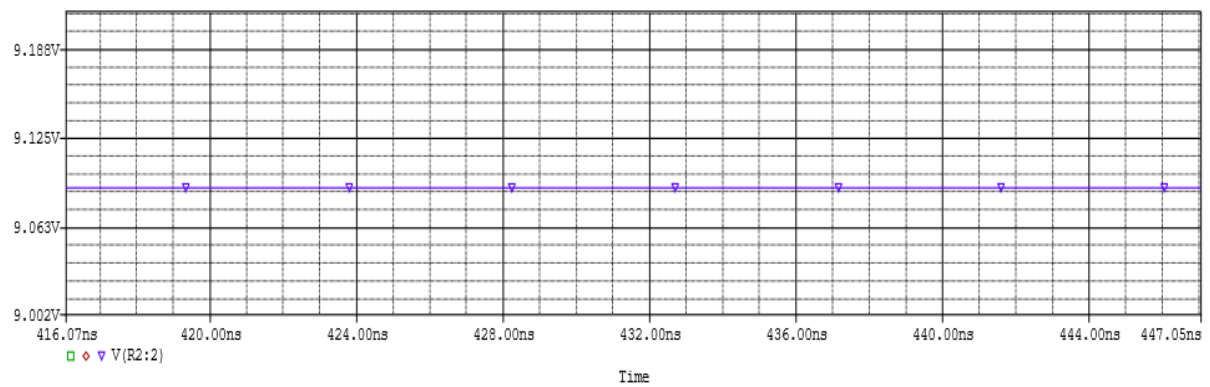
$$U_2 = 10 \cdot \left(\frac{1000}{1000 + 1000} \right) = 5 \text{ V}$$



$R_{2var} = 10000 \text{ ohm (10k ohm)}$
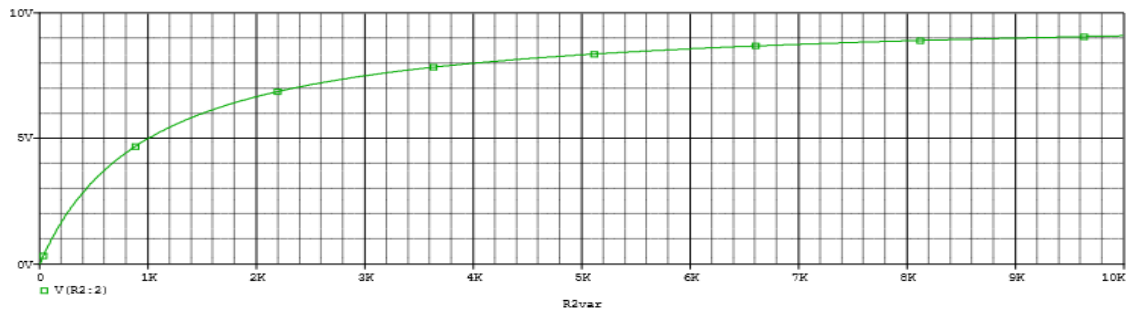
$$U_2 = (10000 / (1000 + 10000)) * 10 = 9.09 \text{ V}$$




Pour les valeurs de R_{2var} on retrouve les valeurs de U_2 , sur la courbe.


La courbe tend vers 9.0 V ce qui correspond bien à U_2 pour $R_2 = 10 \text{ k}$

Pour $R_2 = 1 \text{ k}$ on retrouve bien $U_2 = 5 \text{ V}$


Exercice 3 :

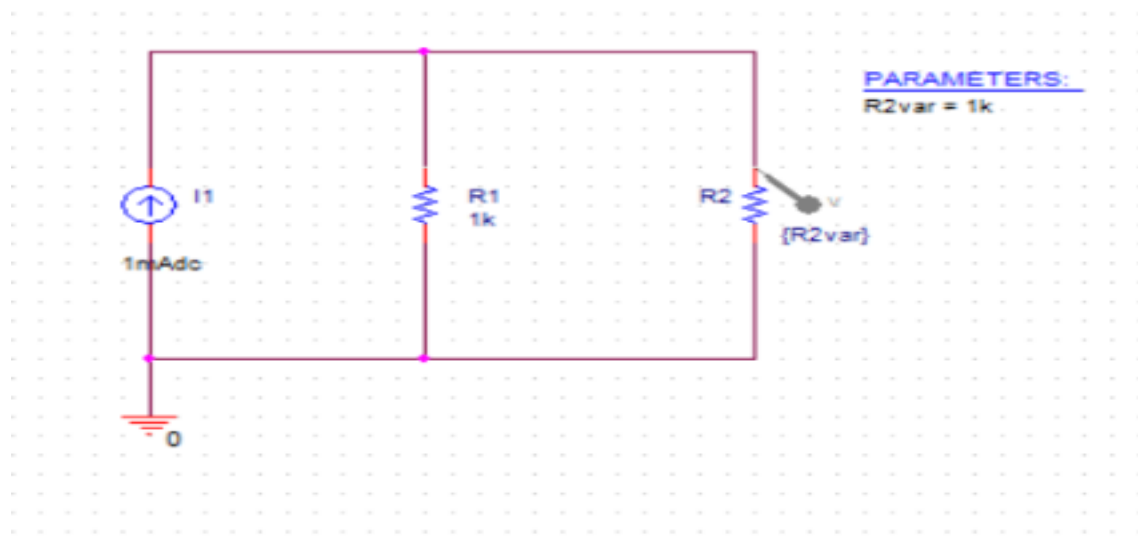

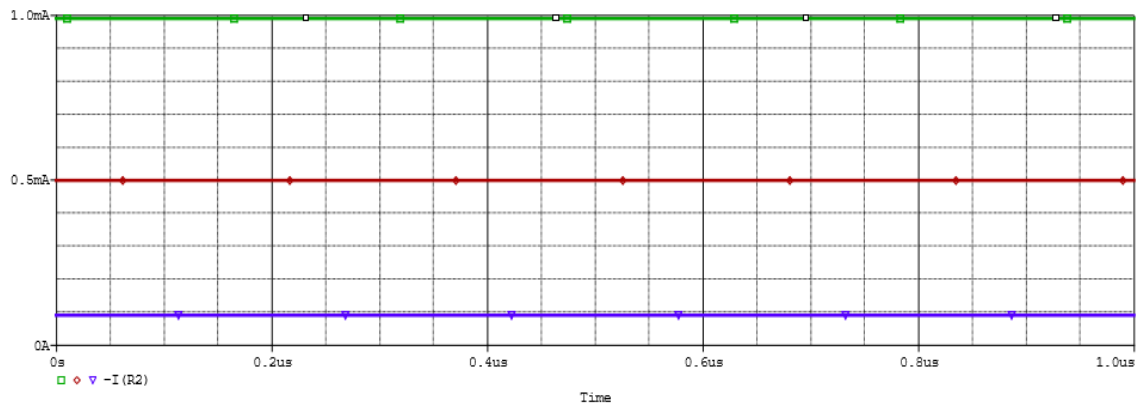Graphique des 3 valeurs de la résistance R2var en fonction du temps (simulation) :



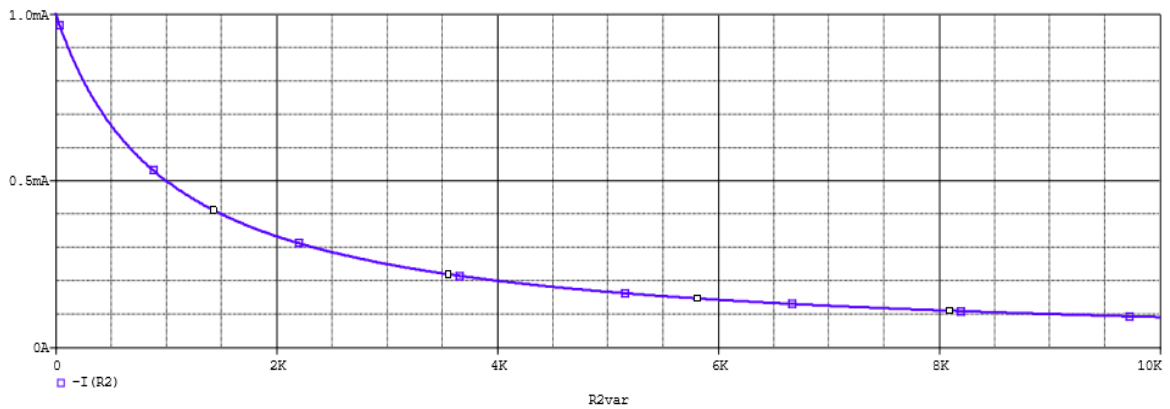Courbe du courant (dans R2) en fonction de R2var :



$$I_2 = (R_1 / (R_1 + R_{2var})) / 1$$

$$R_{2var} = 10 \text{ ohm}$$

$$I_2 = (1000 / (1000 + 10)) * (1 * 10^{-3}) = 0,99 \text{ mA}$$

$$R_{2var} = 1000 \text{ ohm} = 1 \text{ k ohm}$$

$$I_2 = (1000 / (1000 + 1000)) * (1 * 10^{-3}) = 0.5 \text{ mA}$$

$$R_{2var} = 10000 \text{ ohm} = 10 \text{ k ohm}$$

$$I_2 = (1000 / (1000 + 10000)) * (1 * 10^{-3}) = 9.09 * 10^{-5} \text{ A}$$

Exercice 4: (montage)

